

实验三 时序电路设计实验报告

姓名：陈墨霏
班级：07112304

学号：1120233329
手机：13126146305

1. 实验题目

设计一个串行数据子序列检测器。当连续输入 4 个或 4 个以上的 0 时，输出为 1，其他情况下输出为 0。

2. 电路设计

a) 规范化

b) 形式化

c) 状态分配

3. 电路实现

4. 电路验证

a) TestBench

b) 仿真结果

5. 实验心得